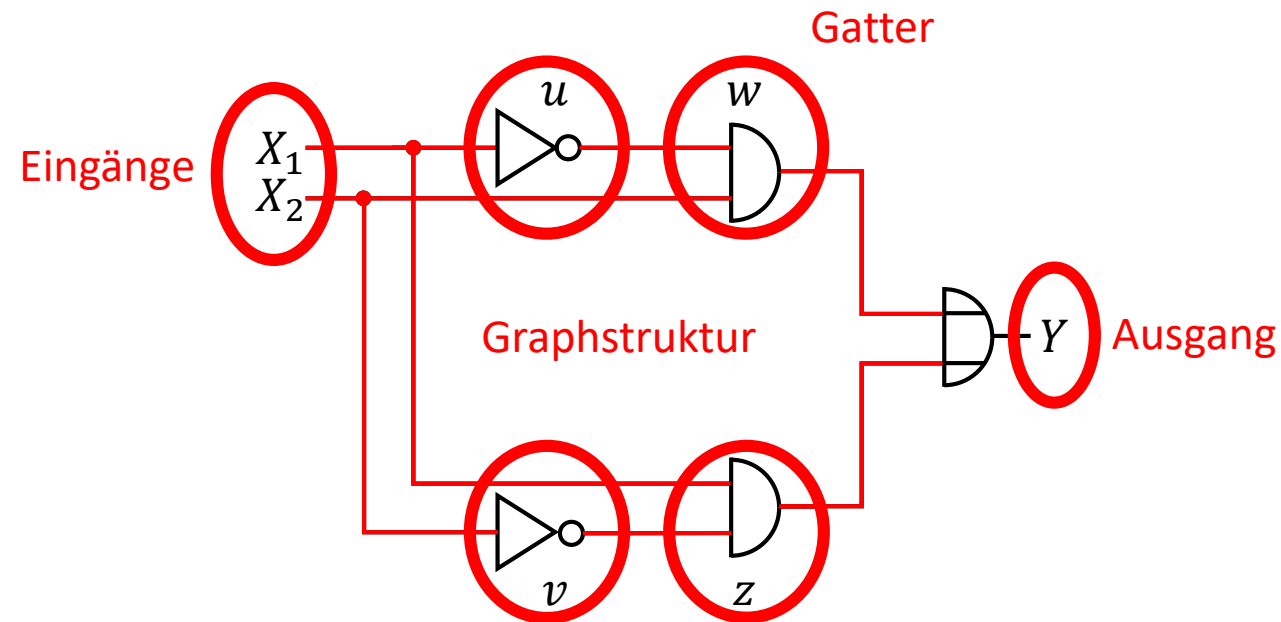


Schaltkreise und Schaltungen






Schaltkreise

- Nach diesen schweren Vorarbeiten haben wir nun alle Zutaten beisammen, um über Schaltkreise zu reden.



Schaltsymbole

- Als Grundbausteine für den Aufbau seien folgende einfache Schaltungen gegeben, die zur Berechnung der genannten Funktionen dienen.

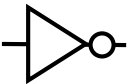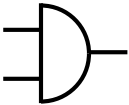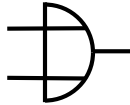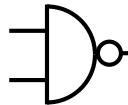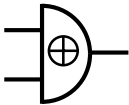Schaltsymbol					
Berechnete Funktion	\sim	\wedge	\vee	NAND	\oplus


- Die Funktionen NAND und \oplus („XOR“) sind beides 2-stellige Schaltfunktionen, die wie folgt definiert sind:

x_1	x_2	NAND(x_1, x_2)	\oplus
0	0	1	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	0

Schaltkreisdefinition

- **Definition.** Ein *Schaltkreis* ist ein 4-Tupel $S = (X, G, g, Y)$. Dabei ist:
 - $X = (X_1, \dots, X_n)$ eine Folge von Eingängen
 - $Y = (Y_1, \dots, Y_m)$ eine Folge von Ausgängen
 - $G = (V, E)$ ein zyklfreier gerichteter Graph mit $\{0, 1\} \cup \{X_1, \dots, X_n\} \cup \{Y_1, \dots, Y_m\} \subseteq V$ und $I = V \setminus \{0, 1\} \cup \{X_1, \dots, X_n\} \cup \{Y_1, \dots, Y_m\}$. I heißt die Menge der Gatter und jeder Knoten in I hat Ingrad 1 oder 2 und mindestens einen direkten Nachfolger.
 - $g: I \rightarrow F$ eine Abbildung, die jedem Gatter eine kommutative Schaltfunktion zuweist (F sei die Menge aller Schaltfunktionen). Dies erlaubt uns, G wie in dem Beispiel zu zeichnen, d.h. unter Verwendung von Schaltsymbolen. Dazu muss aber auch noch für alle $v \in V$ gelten: ist $g(v)$ eine k -stellige Schaltfunktion, so hat v den Ingrad k .


Weitere Beispiele

 

Die Pfeilspitzen an den Kanten lässt man weg, die Kantenrichtungen ergeben sich aus den Schaltsymbolen der Gatter.

Intuitiv würde man gerne so etwas aussagen (können) wie :
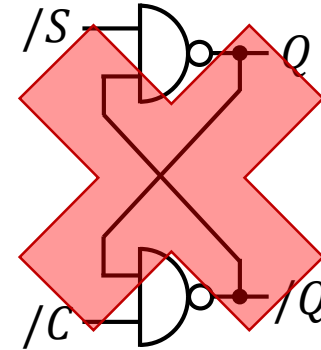
$$Y = X_1 \wedge X_2 \wedge X_3 \wedge X_4$$



Kreuzende Linien symbolisieren Verbindungen nur dann, wenn sie durch einen ausgefüllten Kreis markiert sind.

Die Knoten 0 und 1 zeichnet man nur, wenn sie Nachfolger haben.

Informeller Vergleich: Schaltkreise und Boole'sche Ausdrücke

- Es gibt Parallelen zwischen Boole'sche Ausdrücken und Schaltkreisen
- Beide haben eine inhärente Struktur:
 - Boole'sche Ausdrücke durch die (implizite) Klammerung
 - Schaltkreise durch den verwendeten Graphen
- Beide Strukturen beinhalten die Konstanten 0, 1 und haben Variablen (Eingänge).
- Es gibt eine Verbindung zu Schaltfunktionen, but per se sind weder Boole'sche Ausdrücke noch Schaltkreise selbst Funktionen.

Belegung von Eingängen

- **Definition.** Sei $S = ((X_1, \dots, X_n), G, g, Y)$ ein Schaltkreis. Eine *Eingangsbelegung* ist eine Abbildung $\beta: \{X_1, \dots, X_n\} \rightarrow \{0, 1\}$.

Ist $a \in \{0, 1\}^n$, dann bezeichnet β_a die Eingangsbelegung mit $X_i \mapsto a_i$ für alle $1 \leq i \leq n$.

Der berechnete Wert an einem Knoten

- Wir können nun die Erkenntnis ausnutzen, dass in einem zyklfreien gerichteten Graphen jeder Knoten eine Höhe hat:
- **Definition.** Die Abbildung $\phi_\beta: V \rightarrow \{0,1\}$ definiert für jeden Knoten v in einem Schaltkreis $S = ((X_1, \dots, X_n), (V, E), g, Y)$ den *Wert von v unter der Belegung β* wie folgt rekursiv über die Höhe von v .

1. Folgende Fälle decken alle Knoten der Höhe 0 ab:

$$\phi_\beta(0) = 0$$

$$\phi_\beta(1) = 1$$


$$\phi_\beta(X_i) = \beta(X_i) \text{ für alle } 1 \leq i \leq n$$

2. Für Knoten v mit einer Höhe > 0 und jeweils direkten Vorgängern w_1, \dots, w_{k_v} gilt:

$$\phi_\beta(v) = g(v) \left(\phi_\beta(w_1), \dots, \phi_\beta(w_{k_v}) \right)$$

 Beispiel

- Welchen Wert hat jeder Knoten in dem folgenden Schaltkreis unter der Belegung $X_1 \mapsto 0, X_2 \mapsto 1$?




Durch einen Knoten berechnete Funktion

- Für unterschiedliche Belegungen β kann der durch ϕ_β berechnete Wert eines Knotens in einem Schaltkreis unterschiedlich sein.
- Abkürzung: Ist die Eingangsbelegung β mittels eines Vektors a definiert, schreiben wir statt ϕ_{β_a} kürzer ϕ_a .
- **Definition.** Sei v ein Knoten in einem Schaltkreis mit Eingängen X_1, \dots, X_n . Die Schaltfunktion $f_v: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$, $x \mapsto \phi_x(v)$ heißt *die durch den Knoten v berechnete Funktion*.

Beispiel

- Wir betrachten den Wert des Knotens Y unter allen möglichen Eingangsbelegungen β_a in dem bekannten Schaltkreis:

a	$\beta_a(X_1)$	$\beta_a(X_2)$	$\phi_{\beta_a}(Y)$
(0,0)	0	0	0
(0,1)	0	1	1
(1,0)	1	0	1
(1,1)	1	1	0

 


- Es zeigt sich, dass die durch den Knoten Y berechnete Funktion f_Y die Schaltfunktion \oplus ist.

Darstellungssatz

- **Satz (Darstellungssatz).** Zu jeder Schaltfunktion $f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ gibt es einen Schaltkreis $S = ((X_1, \dots, X_n), G, g, Y)$, sodass f die durch Y berechnete Funktion ist.
- Beweis per vollständiger Induktion über n .

Induktionsanfang. Für $n = 1$ gibt es genau vier mögliche Schaltfunktionen f_1, f_2, f_3, f_4 , wie in der folgenden Tabelle abgebildet. Diese werden jeweils durch die Schaltkreise in Spalte S_i berechnet. ■

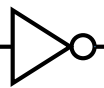i	$f_i(0)$	$f_i(1)$	S_i
1	0	0	0 ————— Y
2	0	1	X_1 ————— Y
3	1	0	X_1 —  — Y
4	1	1	1 ————— Y

Darstellungssatz (2)

- Induktionsschritt. $n \rightarrow n + 1$

Sei f eine beliebige $n + 1$ -stellige Schaltfunktion. Wir definieren zwei Hilfsfunktionen g_0 und g_1 wie folgt:

$$g_0(x_1, \dots, x_n) = f(x_1, \dots, x_n, 0)$$

$$g_1(x_1, \dots, x_n) = f(x_1, \dots, x_n, 1)$$


d.h., g_0 und g_1 sind beide jeweils n -stellige Schaltfunktionen.

Dann gibt es nach Induktionsvoraussetzung zwei Schaltkreise S_0 und S_1 mit jeweils einem Ausgang Y_0 bzw. Y_1 , sodass g_0 die durch Y_0 und g_1 die durch Y_1 berechnete Funktion ist.

Darstellungssatz (3)

Wir betrachten den nebenstehenden Schaltkreis und insbesondere den durch den Knoten Y berechneten Wert $\phi(Y)$.

Für diesen gilt:

 

Darstellungssatz (4)

$$\begin{aligned}\phi(Y) &= \phi(u) \vee \phi(v) \\ &= (\phi(Y_0) \wedge \phi(w)) \vee (\phi(Y_1) \wedge \phi(X_{n+1})) \\ &= (g_0(\beta(X_1), \dots, \beta(X_n)) \wedge \sim(\phi(X_{n+1}))) \vee (g_1(\beta(X_1), \dots, \beta(X_n)) \wedge \phi(X_{n+1})) \\ &= (f(\beta(X_1), \dots, \beta(X_n), 0) \wedge \sim(\beta(X_{n+1}))) \vee (f(\beta(X_1), \dots, \beta(X_n), 1) \wedge \beta(X_{n+1}))\end{aligned}$$

Falls $\beta(X_{n+1}) = 1$ gilt, ist die linke Hälfte dieses Ausdrucks (bis zum \vee) gleich 0 und die rechte Hälfte gleich $f(\beta(X_1), \dots, \beta(X_{n+1}))$. Falls $\beta(X_{n+1}) = 0$ gilt, ist die rechte Hälfte gleich 0 und die linke Hälfte gleich $f(\beta(X_1), \dots, \beta(X_{n+1}))$. Zusammen ergibt sich aufgrund der Disjunktion: $\phi(Y) = f(\beta(X_1), \dots, \beta(X_{n+1}))$. *qed.*

Schaltkreise zum Addieren



- Wir wollen uns nun der Konstruktion eines einfachen Schaltkreises zuwenden, mit dem man zwei Zahlen addieren kann.
- Wir beschränken uns dabei auf ganze Zahlen.
- Beginnen wollen wir mit der Addition zweier Bits.

X_1	X_2	$X_1 + X_2$	$\langle X_1 + X_2 \rangle_2$
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	2	10

Halbaddierer

- **Definition.** Ein Halbaddierer ist ein Schaltkreis, der die folgende Funktion $h: \{0, 1\}^2 \rightarrow \{0, 1\}^2$ berechnet: $h(a_0, b_0) = (s_1, s_0)$ mit $\langle s_1 s_0 \rangle_2 = a_0 + b_0$.

a_0	b_0	s_1	s_0
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

  

Übertrag beim Addieren



- Wir erinnern uns an die Schulmethode zum schriftlichen Addieren von Dezimalzahlen:

$$\begin{array}{r} \\ \\ \\ \\ \hline 1 \end{array}$$


Volladdierer

- Im Gegensatz zu einem Halbaddierer hat ein Volladdierer drei Eingänge a_0, b_0, c und berechnet deren Summe.

a_0	b_0	c	s_1	s_0
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

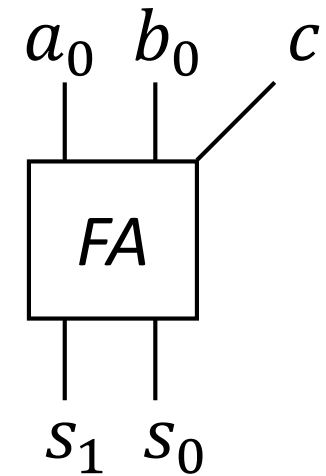 


Carry-Chain-Addierer

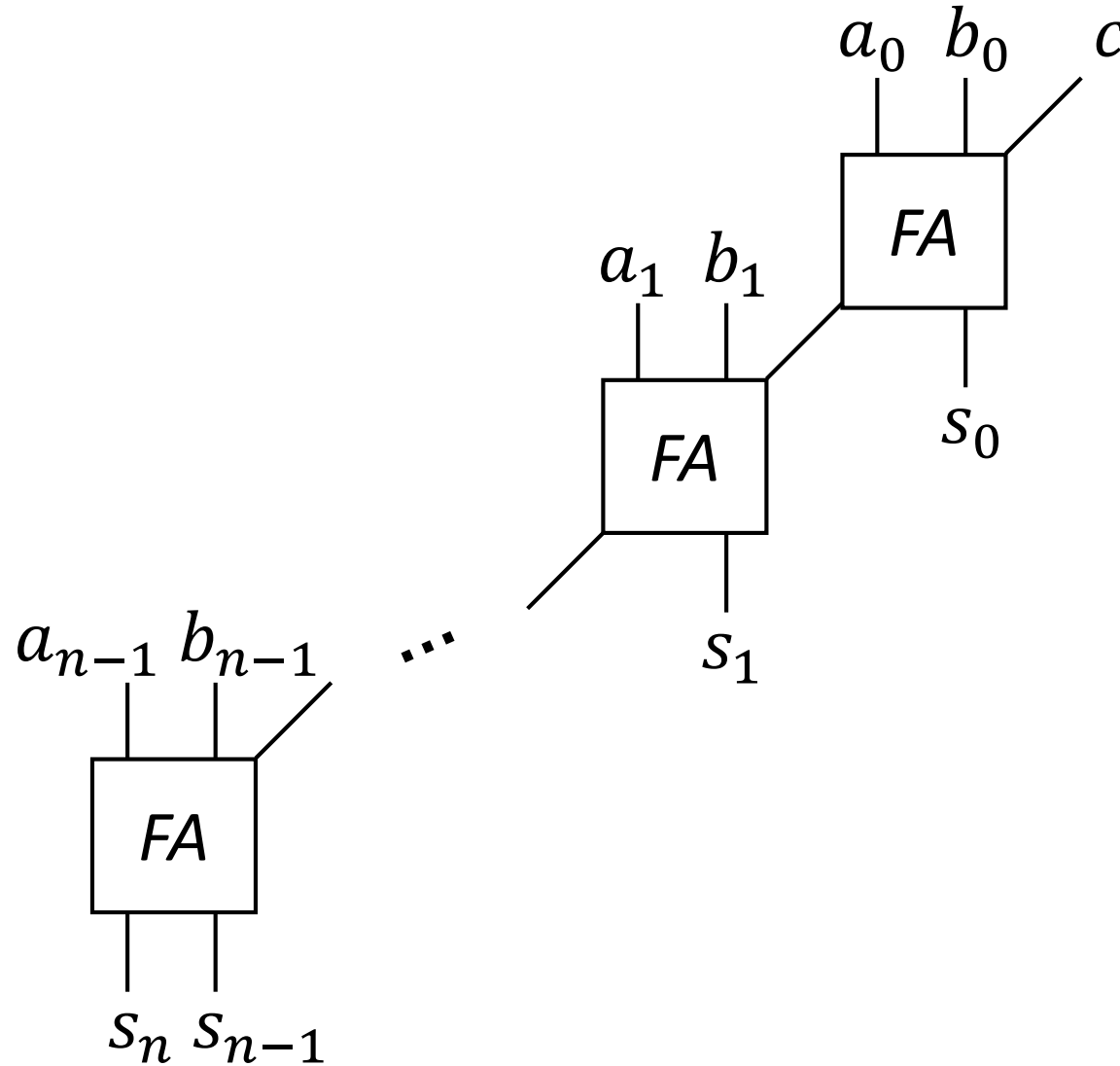


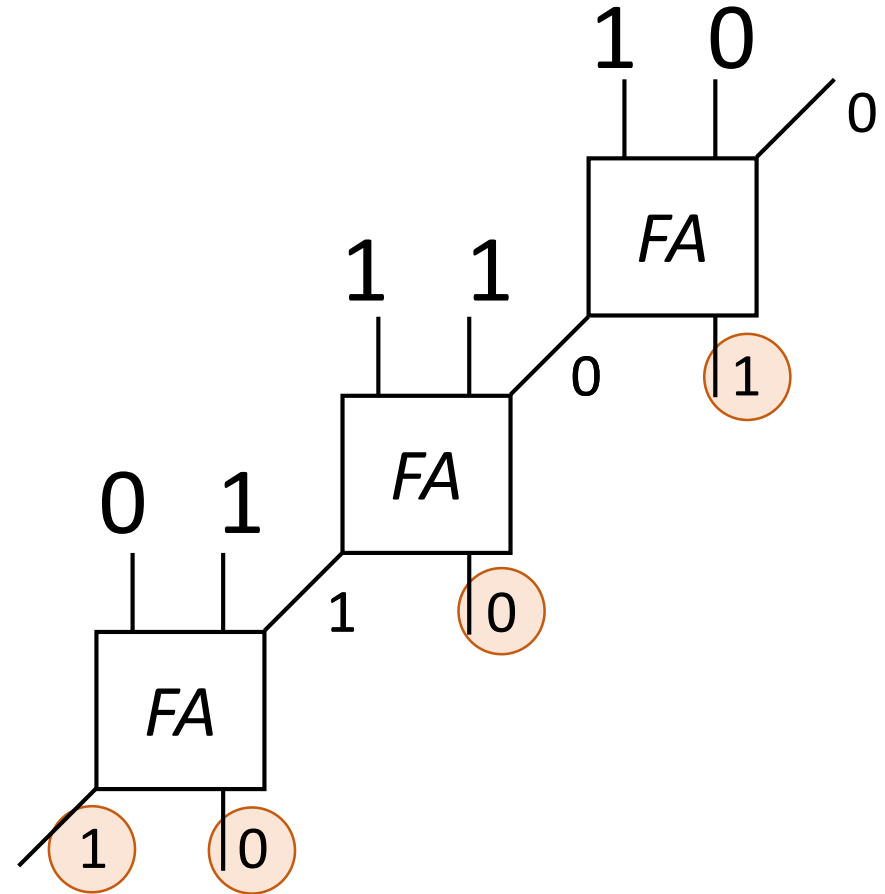Beispiel

$$\begin{array}{r} 011 \\ + 110 \\ \hline 1001 \end{array}$$



Was genau “rechnet” ein Volladdierer?

 

- Sei β eine beliebige Eingangsbelegung.
- $$\begin{aligned}\phi_\beta(s_0) &= \phi_\beta(v) \oplus \phi_\beta(c) \\ &= \phi_\beta(a) \oplus \phi_\beta(b) \oplus \phi_\beta(c)\end{aligned}$$
- $$\begin{aligned}\phi_\beta(s_1) &= \phi_\beta(u) \vee \phi_\beta(w) \\ &= \left(\phi_\beta(a) \wedge \phi_\beta(b) \right) \vee \left(\phi_\beta(v) \wedge \phi_\beta(c) \right) \\ &= \left(\phi_\beta(a) \wedge \phi_\beta(b) \right) \vee \\ &\quad \left(\left(\phi_\beta(a) \oplus \phi_\beta(b) \right) \wedge \phi_\beta(c) \right)\end{aligned}$$

Abkürzung

- Wie z.B. die vorherige Folie zeigt, müssen wir bei der Analyse des Werts eines Knotens sehr oft $\phi_\beta(\dots)$ schreiben.
- Wir erlauben uns folgende Abkürzung, um Schreibarbeit zu sparen: *Ist aufgrund des jeweiligen Kontexts ersichtlich, was gemeint ist, schreiben wir statt $\phi_\beta(v)$ kurz v .*
- Die Einschränkung auf den jeweiligen Kontext ist dabei sehr wichtig, denn natürlich ist ein Knoten v nicht dasselbe wie die Funktion ϕ_β .
- Beispiel: aus $\phi_\beta(x) = \phi_\beta(y) \wedge \phi_\beta(z)$ wird dann kurz: $x = y \wedge z$

Der Wert von s_0

- Da $s_0 = a \oplus b \oplus c$ gilt, ist $\phi_\beta(s_0) = 1$ genau dann, wenn einer der folgenden vier Fälle vorliegt:

	$\beta(a)$	$\beta(b)$	$\beta(c)$
1.	1	0	0
2.	0	1	0
3.	0	0	1
4.	1	1	1

- Bezogen auf die Summe der Eingänge a, b, c unter der Belegung β bedeutet dies:

der von s_0 berechnete Wert ist $\begin{cases} 1, \text{ falls } \beta(a) + \beta(b) + \beta(c) = 1 \text{ oder } 3 \text{ ist.} \\ 0, \text{ falls } \beta(a) + \beta(b) + \beta(c) = 0 \text{ oder } 2 \text{ ist.} \end{cases}$

Der Wert von s_1

- $$\begin{aligned} s_1 &= (a \wedge b) \vee ((a \oplus b) \wedge c) \\ &= (a \wedge b) \vee ((a \vee b) \wedge c) \\ &= (a \wedge b) \vee ((a \wedge c) \vee (b \wedge c)) \\ &= (a \wedge b) \vee (a \wedge c) \vee (b \wedge c) \end{aligned}$$

$\beta(a)$	$\beta(b)$	$a \oplus b$	$a \vee b$
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	1

- Bezogen auf die Summe der Eingänge a, b, c unter der Belegung β bedeutet dies:

der von s_1 berechnete Wert ist $\begin{cases} 1, \text{ falls } \beta(a) + \beta(b) + \beta(c) = 2 \text{ oder } 3 \text{ ist.} \\ 0, \text{ falls } \beta(a) + \beta(b) + \beta(c) = 0 \text{ oder } 1 \text{ ist.} \end{cases}$

Der Wert von $\langle s_1 s_0 \rangle_2$

- Fasst man die Ergebnisse der beiden vorherigen Folien in einer Tabelle zusammen, erhält man:

$\beta(a) + \beta(b) + \beta(c)$	$\phi_\beta(s_1)$	$\phi_\beta(s_0)$
0	0	0
1	0	1
2	1	0
3	1	1

- Das bedeutet, dass $\langle \phi_\beta(s_1) \phi_\beta(s_0) \rangle_2 = \beta(a) + \beta(b) + \beta(c)$
- Ein Volladdierer berechnet also tatsächlich die Summe seiner Eingänge.

Hardware in der Realität

- Unsere bisherigen Betrachtungen von Schaltkreisen haben sich auf deren *logische* Funktionalität konzentriert.
- In tatsächlicher Hardware müssen Gatter und Eingänge jedoch in irgendeiner Technologie *physikalisch* realisiert sein.
- Dadurch ergeben sich bestimmte Eigenschaften und Umstände, die wir bislang noch nicht betrachtet haben.

Mit Spannung erwartet

- Computer funktionieren mit Elektrizität. Die Darstellung der beiden binären Werte 0 und 1 erfolgt mittels unterschiedlicher Spannungen.
- Für Eingänge eines Schaltkreises oder eines Gatters unterscheiden wir folgende Spannungen:
 - V_{CC} : die sog. “Versorgungsspannung”
 - V_{IL} : niedriger Inputpegel
 - V_{IH} : hoher Inputpegel
- Ob eine Eingangsspannung U den Wert 0 oder 1 repräsentiert, liefert uns eine Interpretationsfunktion I , die wie folgt definiert ist:

$$I(U) = \begin{cases} 0, & \text{falls } U \leq V_{IL} \\ 1, & \text{falls } U \geq V_{IH} \\ \text{undefiniert,} & \text{sonst} \end{cases}$$


Ausgangssituation

- Für die Ausgänge eines Schaltkreises oder eines Gatters gibt es in jeder Technologie analog folgende Spannungen:
 - V_{OL} : niedriger Ausgangspegel
 - V_{OH} : hoher Ausgangspegel
- Die beiden logischen Werte 0 und 1 werden dann an einem Ausgang durch eine Spannung U wie folgt repräsentiert:

$$U \begin{cases} \leq V_{OL}, & \text{für den Wert 0} \\ \geq V_{OH}, & \text{für den Wert 1} \end{cases}$$

- Damit dieser Ansatz Sinn hat, sollte gelten:
 - $V_{OL} \leq V_{IL} < V_{IH} \leq V_{OH}$
 - $0 \leq U \leq V_{CC}$, für alle Spannungen U im Schaltkreis.

Quiz

 


- Ein AND-Gatter sei in einer Standard Transistor-Transistor-Logik (TTL) Technologie realisiert, welche Charakteristika aufweist:

V_{CC}	V_{IL}	V_{IH}	V_{OL}	V_{OH}
$5V$	$0.8V$	$2V$	$0.4V$	$2.4V$

- An den Eingängen X_1 und X_2 werden $0.7V$ bzw. $3.3V$ gemessen. Welcher Eingangsbelegung β entsprechen diese Spannungswerte?
- Welche Spannung U kann man am Ausgang Y erwarten?






Verzögerungszeiten von Gattern

- Der Wert eines Gatters wird durch seine Eingangswerte bestimmt.
- Ändert sich einer dieser Eingangswerte, kann dies auch eine Änderung des Werts des Gatters zur Folge haben.
 - z.B.: Liegen bei einem AND-Gatter die Eingangswerte $X_1 = 0$ und $X_2 = 1$ an, so ist der Ausgangswert $Y = 0$.
Ändert sich jedoch der Wert von X_1 auf 1, so ändert sich auch der Wert von Y auf 1.
- Aufgrund der physikalischen Eigenschaften passieren die entsprechenden Spannungsänderungen jedoch erst nach einer gewissen Verzögerungszeit.
- Chip-Hersteller geben diese Verzögerungszeiten an.

 


Beispiel

- Ein Hersteller von Gatter-Bausteinen spezifiziert folgende Verzögerungszeiten:

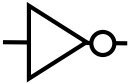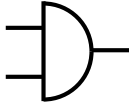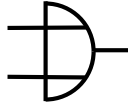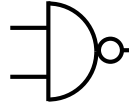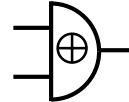					
	min max	min max	min max	min max	min max
t_{PLH}	2.4 6.0	3.0 6.6	3.0 6.6	2.4 6.0	3.5 8.0
t_{PHL}	1.5 5.3	2.5 6.3	3.0 6.3	1.5 5.3	3.0 7.7

- t_{PLH} steht hierbei für die Zeit bei einer Änderung des Gatterwerts von 0 nach 1 und t_{PHL} für die Zeit einer Änderung von 1 nach 0.
- Wir bemerken, dass keine exakten Zeiten sondern Zeitintervalle der Form (min, max) angegeben werden.

Verzögerungszeiten in Schaltkreisen

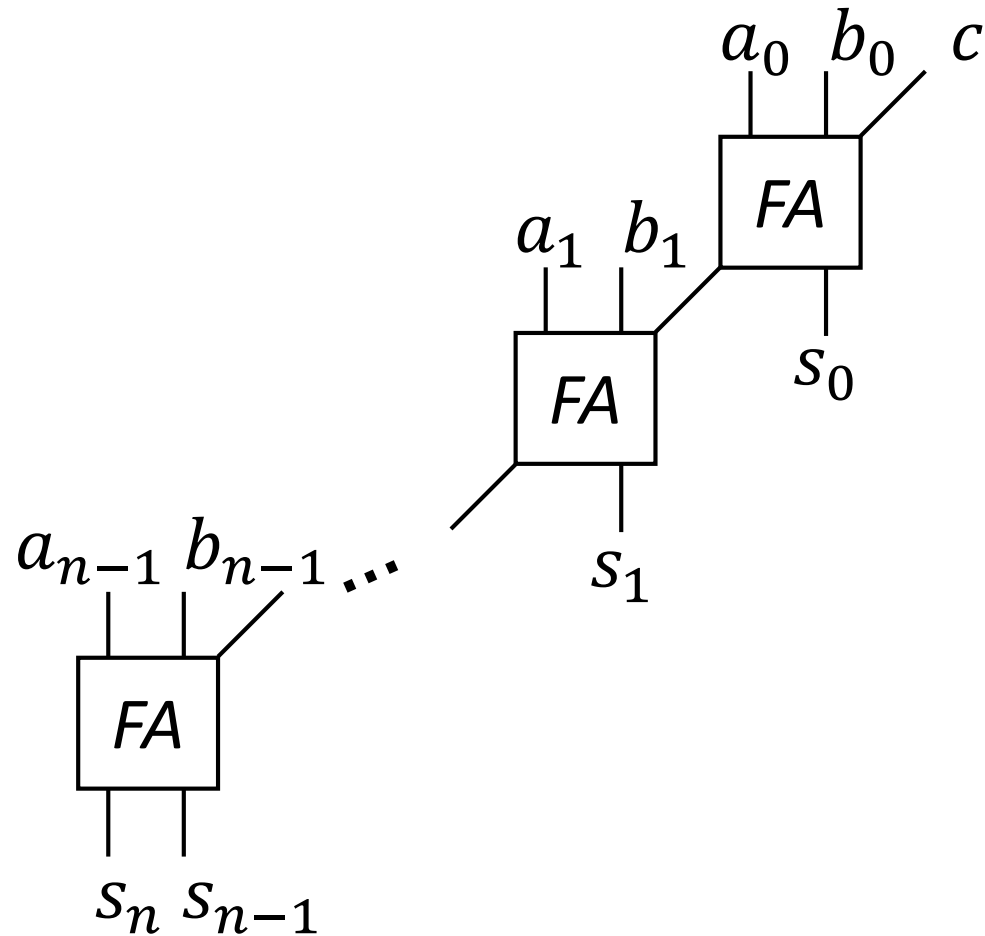

- Sind in einem Schaltkreis mehrere Gatter hintereinander geschaltet, addieren sich deren Verzögerungszeiten.
- Die Verzögerungszeit des gesamten Schaltkreises wird bestimmt durch die maximale Höhe eines Ausgangsknoten in dem zugehörigen Graphen.

Höhe von Graphen und Schaltkreisen


- Um im Folgenden umständliche Sprechweisen zu vermeiden, ist es sinnvoll, den Begriff der *Höhe* von Knoten auf komplette Graphen und dann auf Schaltkreise auszuweiten.
- **Definition.** Die Höhe eines Graphen $G = (V, E)$ ist die maximale Höhe eines Knotens $v \in V$.
- **Definition.** Die Höhe eines Schaltkreises $S = (X, G, g, Y)$ ist die Höhe des zugehörigen Graphen G .

Schnellere Schaltkreise

- Gibt es einen Schaltkreis, der zwei Binärzahlen schneller addiert als der Carry-Chain Addierer?
- Alternativ formuliert: gibt es einen Schaltkreis, der zwei Binärzahlen addiert, aber dessen Höhe geringer ist als die des Carry-Chain Addierers?
- Intuitiv würde man vielleicht sagen: „Nein, denn der Übertrag muss ja den gesamten Pfad von a_0, b_0, c_0 bis s_n, s_{n-1} durchlaufen.“

Verringerung der Höhe des Addierers


- Sei n eine gerade Zahl.

 

- Ist $c_{n/2} = 1$, wählen wir das linke Ergebnis ($s'_n \dots s'_{n/2}$), andernfalls das rechte ($s_n \dots s_{n/2}$), und fügen es mit $s_{n/2-1} \dots s_0$ zusammen.

n -Bit Multiplexer

 - Beim Beweis des Darstellungssatzes haben wir in dem Schaltkreis auf Folie 167 im unteren Teil einen Mechanismus gesehen, der es erlaubt, zwischen zwei Signalen mittels eines Steuersignals s zu wählen.
- Setzt man diesen Mechanismus n -mal nebeneinander, ergibt sich folgender Schaltkreis:




- An den Eingänge liegen zwei Bitfolgen $a = a_{n-1} \dots a_0$ und $b = b_{n-1} \dots b_0$ an, sowie das Steuerbit s .
- Die Ausgänge $m_{n-1} \dots m_0$ bilden zusammen eine Bitfolge m .
- Ist $s = 1$, dann ist $m = a$;
ist $s = 0$, dann ist $m = b$.


Symbolvereinbarungen

- Um das Zeichnen etwas zu vereinfachen, verwenden wir ähnlich wie bei Halb- und Volladdierer graphische Symbole für bereits bekannte Schaltkreise:

n-Bit Addierer

 


n-Bit Multiplexer

 

- Dabei steht die Darstellung $\begin{array}{c} | \\ \hline | \end{array}^n$ für *n* parallel verlaufende Verbindungen.

Conditional-Sum Addierer

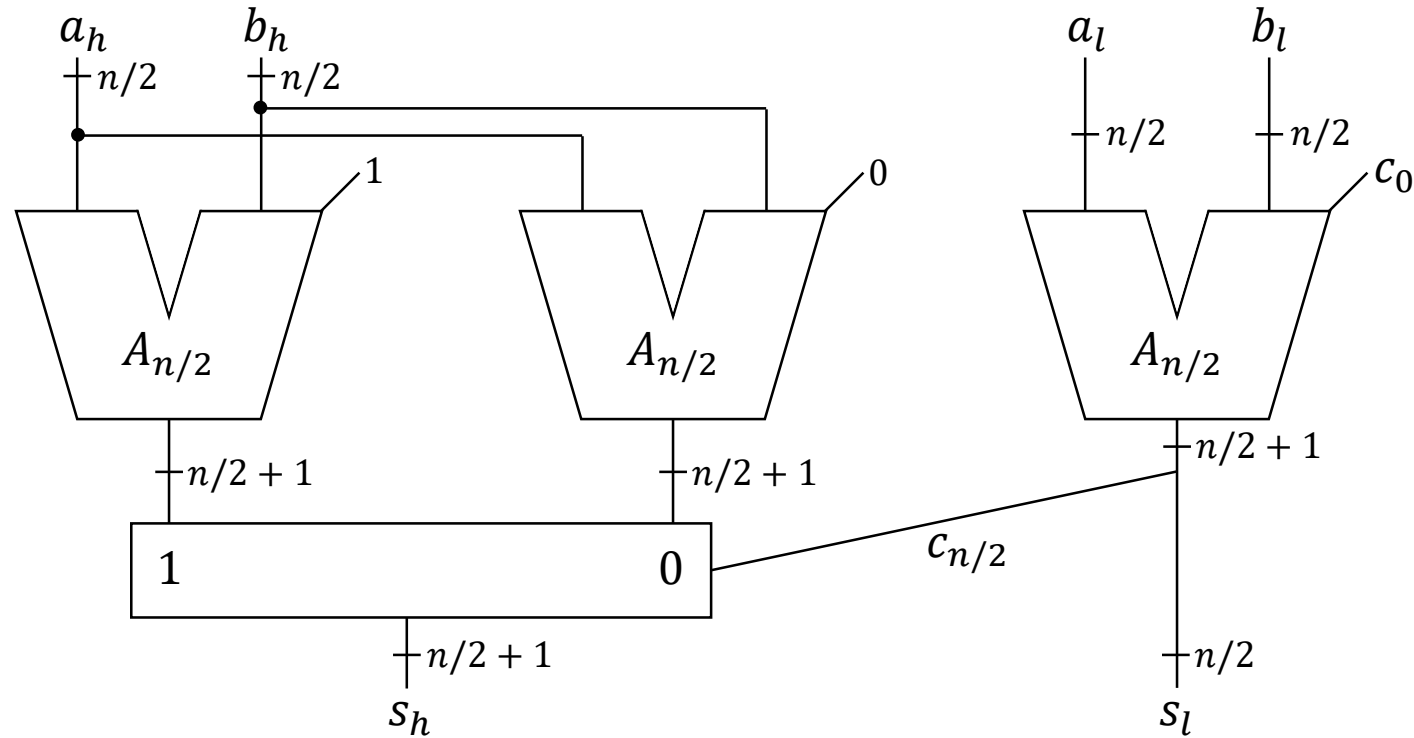

- Hierbei seien $a_h = a_{n-1} \dots a_{n/2}$ und $a_l = a_{n/2-1} \dots a_0$ (b_h, b_l analog).


Betrachtung


- Gegenüber dem Carry-Chain Addierer ist es uns mit dem Conditional-Sum Addierer gelungen, die Höhe des Schaltkreises etwa zu halbieren.
- Das hatte aber auch einen Preis: wir benötigen jetzt anderthalb mal so viele Gatter für die Addition und brauchen sogar noch weitere Gatter für den Multiplexer.
- Der Ausdruck “Preis” ist hierbei wörtlich gemeint: Gatter haben reale Kosten.

Timing-Analysen

- Die Verzögerungszeiten von Gattern werden von externen Faktoren beeinflusst, z.B.:
 - Fertigungsprozess des Chips, auf dem sich das Gatter befindet
 - Anzahl der Nachfolger im Graphen des Schaltkreises (kapazitive Last)
 - Betriebstemperatur
- Da wir keine exakten Verzögerungszeiten, sondern nur Minimal- und Maximalwerte des Herstellers kennen, repräsentieren wir Zeiten als Intervalle, z.B. (2.4, 6).
 - Ein *exakter* Zeitpunkt t wird durch ein Intervall der Form (x, x) dargestellt.
- **Definition:** Ein *Zeitintervall* ist ein Vektor $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ mit $a \leq b$. Die Funktionen $\min, \max: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ sind wie folgt definiert: $\min(a, b) = a$ und $\max(a, b) = b$.

Beispiel

 


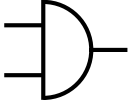
		
	min	max
t_{PLH}	3.0	6.6
t_{PHL}	2.5	6.3


- In diesem Schaltkreis seien die Eingänge A und E beide mit 1 und Eingang B mit 0 belegt.
- Wir betrachten folgende Zeitpunkte:

Zeitpunkt	Ereignis	Verzögerungszeiten
t_0	Signal B ändert sich von 0 zu 1.	t_0
t_1	Signal C ändert sich von 0 zu 1.	$t_1 = t_0 + (3, 6.6)$
t_2	Signal D ändert sich von 0 zu 1.	$t_2 = t_1 + (3, 6.6) = t_0 + (6, 13.2)$

Detaillierte Timing-Diagramme

 


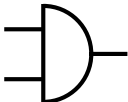		
	min	max
t_{PLH}	3.0	6.6
t_{PHL}	2.5	6.3

 


- Analysen wie die der vorherigen Folie lassen sich durch Diagramme veranschaulichen, in denen jedes (relevante) Signal auf der vertikalen Achse eingetragen wird, und die Zeit von links nach rechts verläuft.
- Bei jedem Signal steht eine unmittelbar unter dem Namen verlaufende horizontale Linie für den Wert 0, eine unmittelbar darüber verlaufende Linie für den Wert 1.

 Vergleich logische / physikalische Gatter



	A	B	C	D	E
β_1	1	1	1	0	0
β_2	1	0	0	0	1

Übergang $\beta_1 \rightarrow \beta_2$



 


Spike-freies Umschalten von Gattern

- Spikes sind ungewollte Nebeneffekte, die aufgrund der Verzögerungszeiten von Gattern beim Ändern mehrerer Eingangssignale entstehen können.
- Da sie keine Entsprechung auf logischer Seite haben, will man sie vermeiden, damit die am Ausgang eines physikalischen Gatters gemessene Spannung auch tatsächlich immer der assoziierten Schaltfunktion entspricht.
- Dies gelingt, indem man die die Eingangssignale nicht parallel sondern sequenziell mit genügend zeitlichem Abstand ändert.
- Spätere Signale werden hierbei erst dann geändert, wenn das Gatter auf alle früheren Signale bereits reagiert hat.
- Dazu muss man jeweils $\max(t_{PLH})$ bzw. $\max(t_{PHL})$ sowie die Zeiten, die zur Änderung der Signale selbst benötigt werden, berücksichtigen.

Schaltungen

   - **Definition.** Eine *Schaltung* ist genauso definiert wie ein Schaltkreis, jedoch ohne das Wort “zykelfreier”.
- Problem: in Graphen mit Zyklen hat nicht jeder Knoten eine Höhe. Bei Schaltkreisen haben wir jedoch ϕ_β rekursiv über die Höhe der Knoten definiert.
- Es ist i.A. auch unklar, was der Wert eines Knotens in einem Zyklus überhaupt sinnvoll sein sollte. Beispiele:



Stabile Zustände von Schaltungen

- **Definition.** Sei $S = (X, G, g, Y)$ eine Schaltung mit $G = (V, E)$ und β eine Eingangsbelegung von S . Eine Abbildung $\phi_\beta: V \rightarrow \{0, 1\}$ heißt stabiler Zustand von S , falls gilt:


- $\phi_\beta(0) = 0$ und $\phi_\beta(1) = 1$
- $\phi_\beta(v) = \beta(v)$ für alle Eingänge v von S .
- Für jeden Knoten $v \in V$ mit genau einem direkten Vorgänger u gilt:

$$\phi_\beta(v) = \sim(\phi_\beta(u))$$

- Für jeden Knoten $v \in V$ mit genau zwei direkten Vorgängern u_1, u_2 gilt:

$$\phi_\beta(v) = g(v)(\phi_\beta(u_1), \phi_\beta(u_2))$$

Beispiel

 


$\phi_\beta(X)$	$\phi_\beta(Y)$	$\phi_\beta(X) \wedge \phi_\beta(Y)$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



- Betrachten wir X und Y , gibt es genau vier mögliche Abbildungen ϕ_β .
- Da der Ausgang des AND-Gatters gleichzeitig einer seiner Eingänge ist, kann ϕ_β nur dann ein stabiler Zustand der Schaltung sein, wenn die Einträge in den letzten beiden Spalten identisch sind.
- Die zweite Zeile stellte keinen stabilen Zustand dar: nach einer gewissen Verzögerung würde sie in Zeile 1 übergehen.

R/S-Flipflop

 

- A Liegt an einem Eingang eines NAND-Gatters das Signal 0 an, so ist sein Output 1.
- B Liegt an beiden Eingängen eines NAND-Gatters 1 an, so ist sein Output 0.

Wir betrachten alle möglichen Abbildungen ϕ_β :
 von diesen kommen nur diejenigen als stabile
 Zustände in Frage, die den Gatter-Eigenschaften
 A und B nicht widersprechen.

Tabelle aller möglichen Abbildungen ϕ_β .


$\phi_\beta(/S)$	$\phi_\beta(/C)$	$\phi_\beta(Q)$	$\phi_\beta(/Q)$
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	0
1	1	1	1

Widerspruch zu:



✗ 1A 2A
✗ 1A
✗ 2A
✓
✗ 1A 2A
✗ 1A
✓
✗ 2B
✗ 1A 2A
✓
✗ 2A
✗ 1B
✗ 1A 2A
✓
✓
✗ 1B 2B

Zustandswechsel beim R/S-Flipflop

 - Wir betrachten zwei der möglichen stabilen Zustände näher:
 - “Zustand $Q = 0$ “: $/S = 1$, $/C = 1$, $Q = 0$, $/Q = 1$
 - “Zustand $Q = 1$ “: $/S = 1$, $/C = 1$, $Q = 1$, $/Q = 0$
- Wie kann man einen dieser Zustände in den anderen überführen?



Schaltsymbol

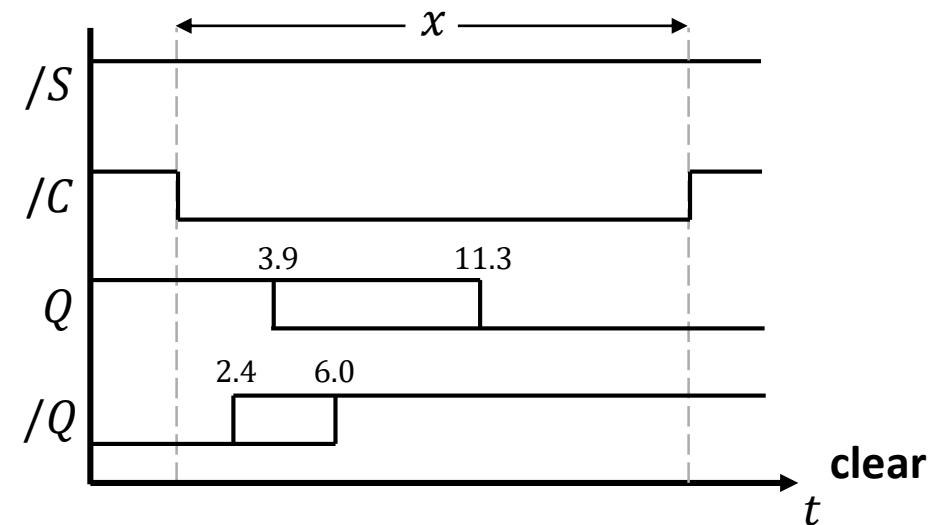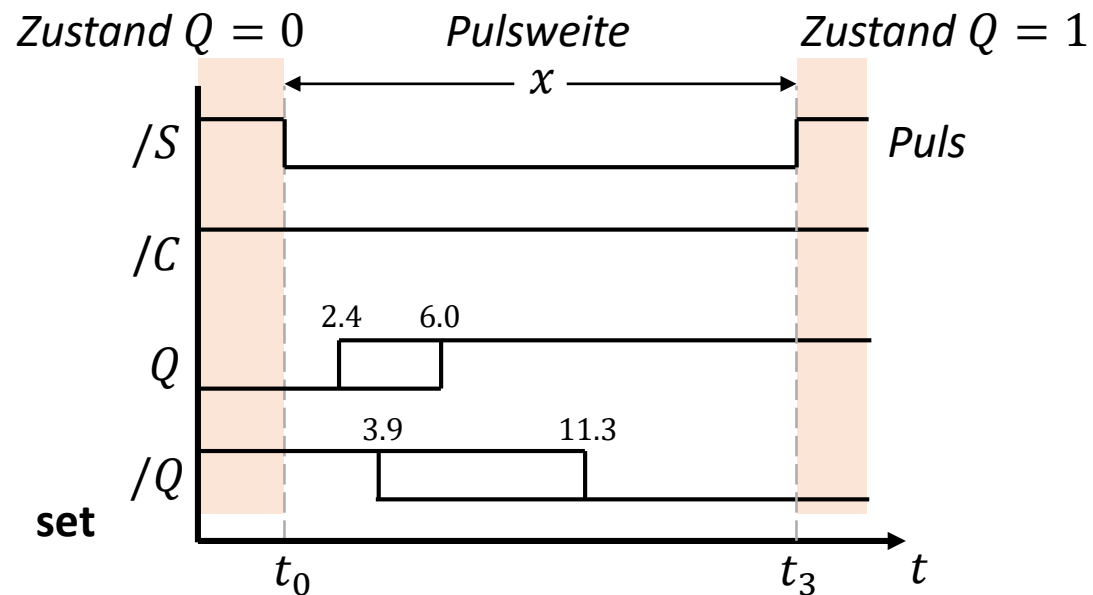



Betrachtung

- Das R/S-Flipflop stellt bereits eine einfache Speicherzelle dar.
- In ihm kann man ein Bit speichern:
 - 1 mit set
 - 0 mit clear
- Den gespeicherten Wert kann man anschließend am Ausgang Q auslesen.
- In vielen Situationen ergibt sich der zu speichernde Wert aber erst in Abhängigkeit von anderen Operationen.
 - z.B. die Ausgänge eines Volladdierers nach einer Addition.
- Es wäre also wünschenswert, R/S-Flipflops so zu erweitern, dass automatisch entweder set oder clear ausgeführt wird, je nachdem ob der zu speichernde Wert 1 oder 0 ist.

Erweiterung des R/S-Flipflops

- Idee: wir benötigen einen vorgeschalteten Schaltkreis, der dafür sorgt, dass ein *set* ausgeführt wird, falls der zu speichernde Wert 1 ist, und ein *clear*, falls 0 ist.
 - Wir nennen den Wert ab sofort D für „Datum“ (Singular von „Daten“).
- In beiden Fällen benötigen wir dazu einen Puls: entweder auf $/S$ oder auf $/C$.
- Das motiviert die folgende Konstruktion: wir entwerfen einen neuen Baustein mit zwei Eingängen – einen für den Puls, und einen weiteren, der diesen Puls je nach Wert zu $/S$ oder zu $/C$ lenkt.

D-Latch

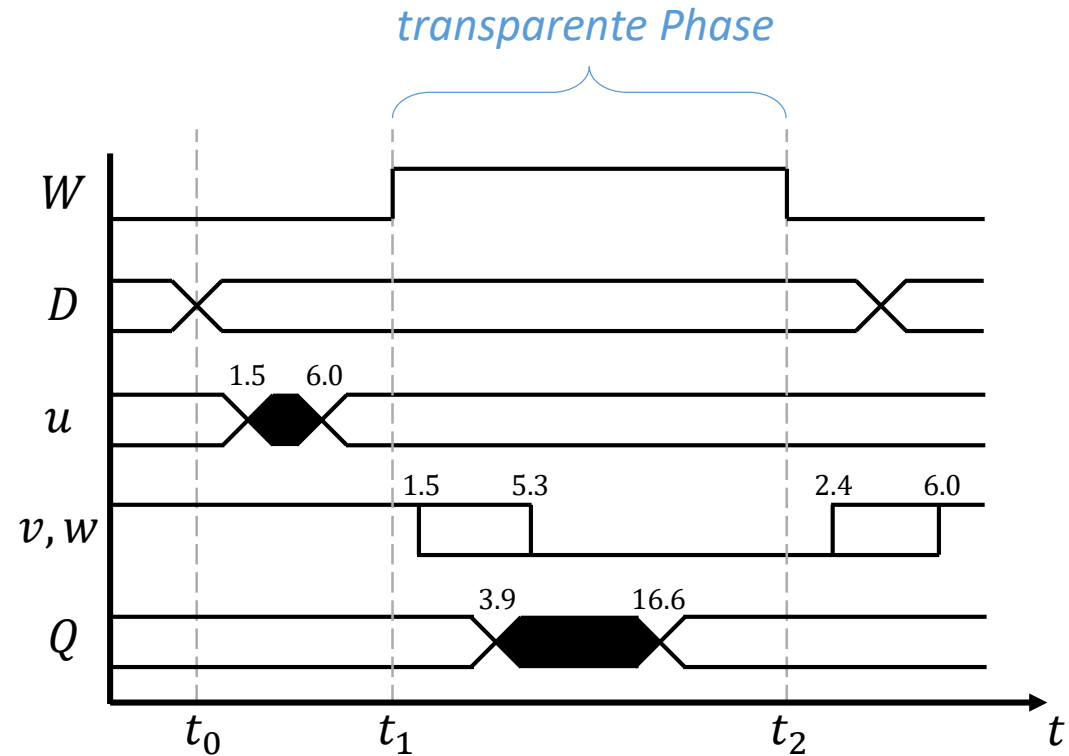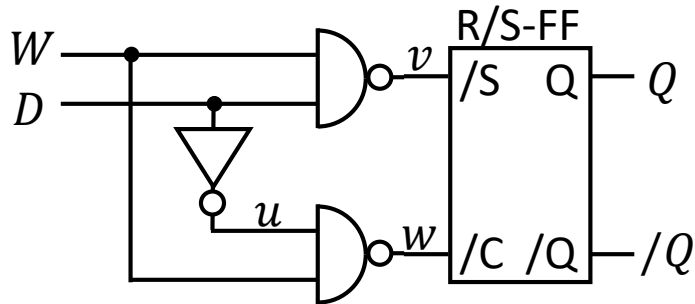

- Die Verzögerungszeiten t_{PHL} und t_{PLH} eines Gatters sind nicht unbedingt identisch.
- Um nicht immer zwei verschiedene Timing-Diagramme zeichnen zu müssen, kann man beide Zeiten zu einem einzigen Intervall ($\min(t_{PHL}, t_{PLH})$, $\max(t_{PHL}, t_{PLH})$) kombinieren.
 - z.B. AND-Gatter: (2.5, 6.6), Inverter: (1.5, 6.0), ...

Vergleich R/S-Flipflop und D-Latch

- R/S-Flipflop und D-Latch sind nicht vollkommen unterschiedliche Dinge, denn das D-Latch baut ja auf dem R/S-Flipflop auf.
- Beide dienen dazu, ein Bit zu speichern.
- Beim R/S-Flipflop muss je nachdem, ob eine 0 oder eine 1 gespeichert werden soll, eine andere Aktion ausgeführt werden (clear oder set)
- Beim D-Latch ist das nicht der Fall: wir müssen lediglich einen Puls auf Eingang W senden, dann wird der aktuelle Wert auf D gespeichert.
- Technischer Unterschied:
 - die Eingangssignale beim R/S-Flipflop sind *active low*, d.h. die Signale werden durch *Absenken* ($1 \rightarrow 0$) aktiviert (Konvention: Signalname beginnt mit Schrägstrich).
 - das Schreibsignal W beim D-Latch ist hingegen *active high*.

Speichern ohne Puls

- Beim Senden eines Puls an ein D-Latch ist das Timing wichtig, um spikefrei umzuschalten.
- Wie sendet man eigentlich einen Puls im Nanosekundenbereich?
- Idealerweise sollte sich der Benutzer eines Speicherbausteins nicht darum zu kümmern brauchen.
- Idee: Pulse automatisch erzeugen.
- Problem: man bräuchte einen Puls immer dann, wenn sich das Signal D verändert hat – aber woher soll man wissen, wann dies der Fall ist?
- Ansatz: Pulse ständig und in regelmäßigen Abständen erzeugen

Puls und Taktsignal (clock signal)


- Active high-Puls




- Active low-Puls




- Taktsignal

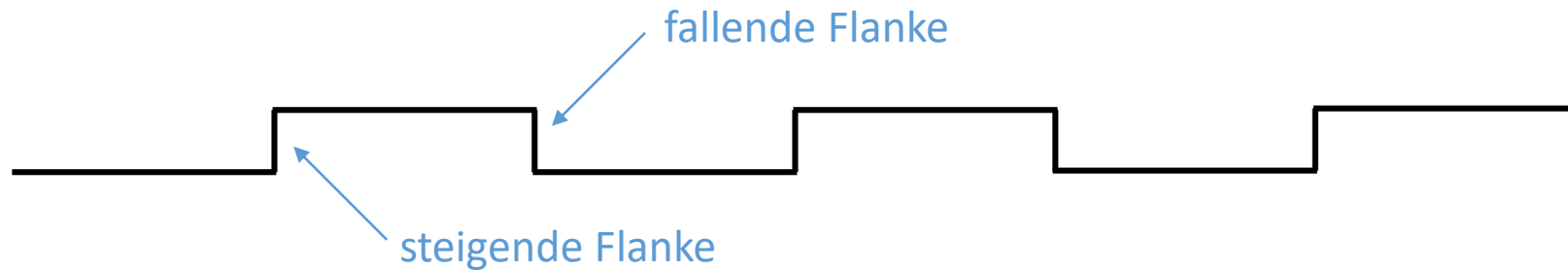

D-Flipflop

 

Aufbau


 


Schaltsymbol

- Im Gegensatz zum D-Latch hat das D-Flipflop keine transparente Phase: der Wert D wird immer nur zum Zeitpunkt einer steigenden Flanke geschrieben.

Register

  
- Alle obigen Speicherzellen speichern jeweils nur ein einzelnes Bit.
- Wollen wir eine n -Bit-Zahl speichern, hindert uns aber niemand daran, n gleiche Speicherzellen parallel einzusetzen.
- Bei D-Flipflops verwenden wir dabei sinnvollerweise bei allen dasselbe Taktsignal:



- Diese Konstruktion nennt man ein n -Bit Register.

Betrachtung

 
- Wir haben nun Schaltungen zum Rechnen (Addierer) und zum Speichern (Register) von Daten kennengelernt.



- Ein sinnvoller nächster Schritt wäre, beide Techniken zu verbinden, um mit zuvor gespeicherten Daten rechnen und um Ergebnisse von Berechnungen speichern zu können.

Bus

 - Ein Bus ist eine Datenleitung, die Ein- oder Ausgänge mehrerer Schaltkreise miteinander verbindet, z.B.:




- Ist der Ausgang eines Schaltkreises mit dem Bus verbunden, sagt man: „der Schaltkreis schreibt auf den Bus“. Ist der Eingang verbunden, sagt man: „der Schaltkreis liest von dem Bus.“
- Ohne Weiteres würde dies im Allgemeinen aber zu einem Kurzschluss führen, den man auch als „bus contention“ bezeichnet.

Bus Contention vermeiden


- Die Kurzschlussproblematik kann vermieden werden, indem man dafür sorgt, dass nie mehr als ein Schaltkreis zum selben Zeitpunkt Daten auf den Bus schreibt oder von ihm liest.
- Zu jedem Zeitpunkt darf also höchstens ein Schaltkreis schreiben und ein Schaltkreis lesen.
- Um dies zu realisieren, benötigt man eine Art „Schalter“ zwischen Schaltkreis und Bus.

Treiber

 
- Ein *Treiber* ist eine Schaltung, die das Eingangssignal verstärkt.
- Ein *Tristate-Treiber* ist ein Treiber, der neben dem Eingangssignal noch über ein Steuersignal $/OE$ verfügt, das den Treiber in einen von zwei möglichen Zuständen schaltet:
 - $/OE = 0$: am Ausgang liegt das verstärkte Eingangssignal an
 - $/OE = 1$: Ausgang und Eingang sind voneinander isoliert



Schaltsymbol
Treiber

 

Schaltsymbol
Tristate-Treiber

 

Schaltsymbol
invertierender
Tristate-Treiber


Arithmetic Logic Unit (ALU)

- Ein Informatiksystem kann typischerweise nicht nur addieren, sondern noch eine Reihe anderer arithmetischer oder logischer Operationen durchführen, z.B.:
 - Subtraktion
 - Multiplikation
 - Shifts (Verschieben von Bitfolgen nach links oder rechts)
 - Bitweise logische Operationen (\vee , \wedge , \neg , \oplus , etc.)
- Man fasst die entsprechenden Schaltkreise gerne zusammen und bezeichnet sie als ALUs.

Beispiel


- Eine einfache ALU berechne die folgenden acht Funktionen:

$f_{\langle s \rangle}$	
0 ... 0 (n -mal)	} Konstante
$b - a$	
$a - b$	} Arithmetische Operationen
$a + b$	
$a \oplus b$	
$a \vee b$	} Bitweise logische Operationen
$a \wedge b$	
1 ... 1 (n -mal)	} Konstante

 

Schaltsymbol einer
Arithmetic Logic Unit.



Realisierung der Beispiel-ALU

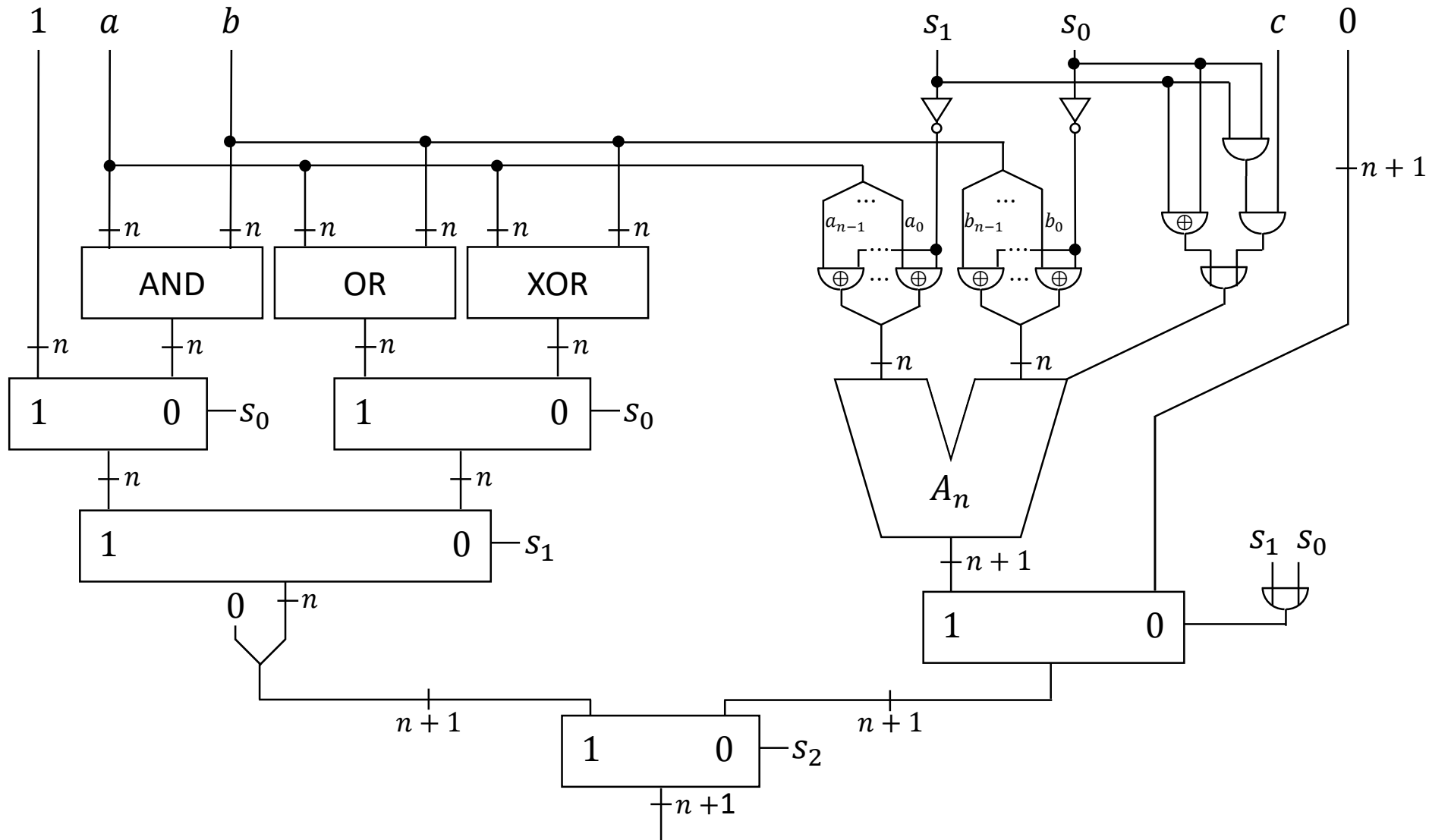




$s_2 s_1 s_0$	$f_{\langle s \rangle}$
000	0 ... 0
001	$b - a$
010	$a - b$
011	$a + b$
100	$a \oplus b$
101	$a \vee b$
110	$a \wedge b$
111	1 ... 1

n -fache bitweise logische Operationen

  - Der nebenstehende Schaltkreis berechnet für zwei Eingabefolgen aus n Bits, die wir mit $a = a_{n-1} \dots a_0$ und $b = b_{n-1} \dots b_0$ bezeichnen, eine *bitweise Disjunktion*, d.h. eine Ausgabefolge $c = c_{n-1} \dots c_0$, bei der gilt: $c_i = a_i \vee b_i$ für alle $0 \leq i < n$.



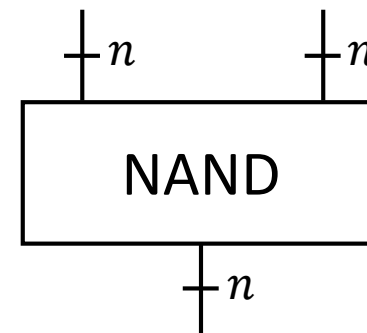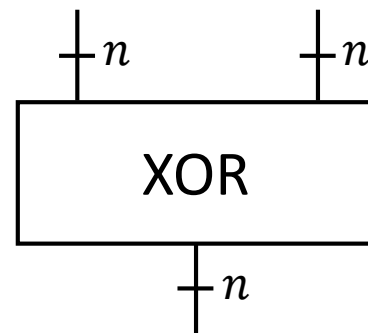 - Analog konstruiert man Schaltkreise zur Berechnung anderer n -fachen bitweisen Operationen:



Komplexere Berechnungen

- Mit einer ALU können wir also verschiedene Operationen auf zwei Operanden ausführen.
- Um eine komplexe Berechnung wie z.B. $(4 + 2) - (1 + 8)$ zu durchzuführen, könnten wir diese also in mehrere Teiloperationen aufspalten (im Beispiel: zwei Additionen, eine Subtraktion).
- Zwischenergebnisse (hier: $(4 + 2)$ und $(1 + 8)$) könnten wir Speicherzellen, z.B. Registern ablegen und von dort wiederverwenden.
- Uns fehlt aber noch eine Möglichkeit, mehrere Rechnungen automatisch hintereinander auszuführen zu lassen.

Prozessoren

- Prozessoren bilden das Herzstück von Informatiksystemen. Sie ermöglichen dem Benutzer eine gezielte Informationsverarbeitung durch Interaktion mit Datenspeichern.
 - Umgang mit Daten: Speichern, Zugreifen, Löschen
 - Operationen mit Daten: Rechnen, Transformieren, Kombinieren, Extrahieren
- Die gewünschte Arbeitsweise eines Prozessors wird diesem in Form von Befehlsfolgen einprogrammiert.
- Man unterscheidet zwischen spezialisierten Prozessoren (z.B. Graphikprozessoren, GPU) und Hauptprozessoren (CPU).

Befehle / Instruktionen

- Die verschiedenen Komponenten der CPU bieten eine Reihe unterschiedlicher Funktionalitäten an.
 - In Speicherzellen können Daten gespeichert werden.
 - Über Busse können Daten transportiert werden.
 - Mit einer ALU können Operationen auf Daten ausgeführt werden.
- Durch die Kombination dieser Funktionalitäten ergeben sich verschiedene Operationen, die mittels der CPU ausgeführt werden können, z.B. Daten kopieren, addieren, vergleichen, etc.
- Ein *Befehl* kodiert eine konkrete solche Operation, die von der CPU ausgeführt werden soll, in Form einer Bitfolge fester Länge.

Programmspeicher

- Bislang haben wir uns mit Datenspeichern beschäftigt, wobei Daten Bitfolgen waren, die entweder als Binär- oder Zweierkomplementzahlen interpretiert wurden.
- Beobachtung: Befehle sind ebenfalls Bitfolgen, also Daten.
- Um einem Prozessor also Befehlsfolgen zur Verfügung zu stellen, benötigen wir dann lediglich:
 - einen ausreichend großen Datenspeicher, um alle gewünschten Befehle dort zu speichern → *Programmspeicher*
 - die Information, welcher Befehl aus dem Programmspeicher ausgeführt werden soll
 - eine Möglichkeit, den aktuellen Befehl in eine konkrete Eingangsbelegung der CPU zu übersetzen

Beispiel Programmspeicher

Adressen	Befehle
0	001001
1	000100
2	000101
3	001001

- Die Speicherzellen des Programmspeichers werden einfach durchnummeriert.
- Man nennt die Nummer einer Speicherzelle dessen *Adresse*.


Datenspeicher

- In Informatiksystemen kommen verschiedene Arten von Speichern zum Einsatz.
- Register: direkt im Prozessor verbaut, feste Bitgröße, geringe Anzahl, sehr schnell im Zugriff (auslesen, schreiben)
- SRAM (static random access memory), Stromverbrauch abhängig vom Einsatz, Herstellung relativ teuer, Verwendung in schnellen Pufferspeichern (Caches)
- DRAM (dynamic random access memory), günstiger in der Herstellung, benötigen aber in der Anwendung kontinuierliche Wiederauffrischung (ansonsten Datenverlust), die den Zugriff langsamer macht
- Massenspeicher (z.B. Festplatten, SSD), im Ggs. zu obigen Datenspeichern nichtflüchtig, d.h. Daten bleiben auch ohne Stromversorgung erhalten
- ROM (read-only-memory)

Von Neumann-Architektur

- Daten- und Programmspeicher sind prinzipiell gleicher Art
 - Sie speichern beide Bitfolgen einer bestimmten Länge in Speicherzellen.
 - Der Zugriff erfolgt über einen Adressbus (zur Auswahl der gewünschten Zelle) und über einen Datenbus (zum Auslesen/Schreiben der Daten dieser Zelle).
- Es ist daher naheliegend, sie in der Praxis als Teile eines einzigen größeren Speichers zu realisieren.
- Dennoch waren beide in frühen Rechnerarchitekturen getrennt.
- Die Von-Neumann-Architektur (nach John von Neumann), in der beide Speicher zusammengeführt wurden, wurde als großer Fortschritt aufgenommen.

Beispiel: eine einfache CPU

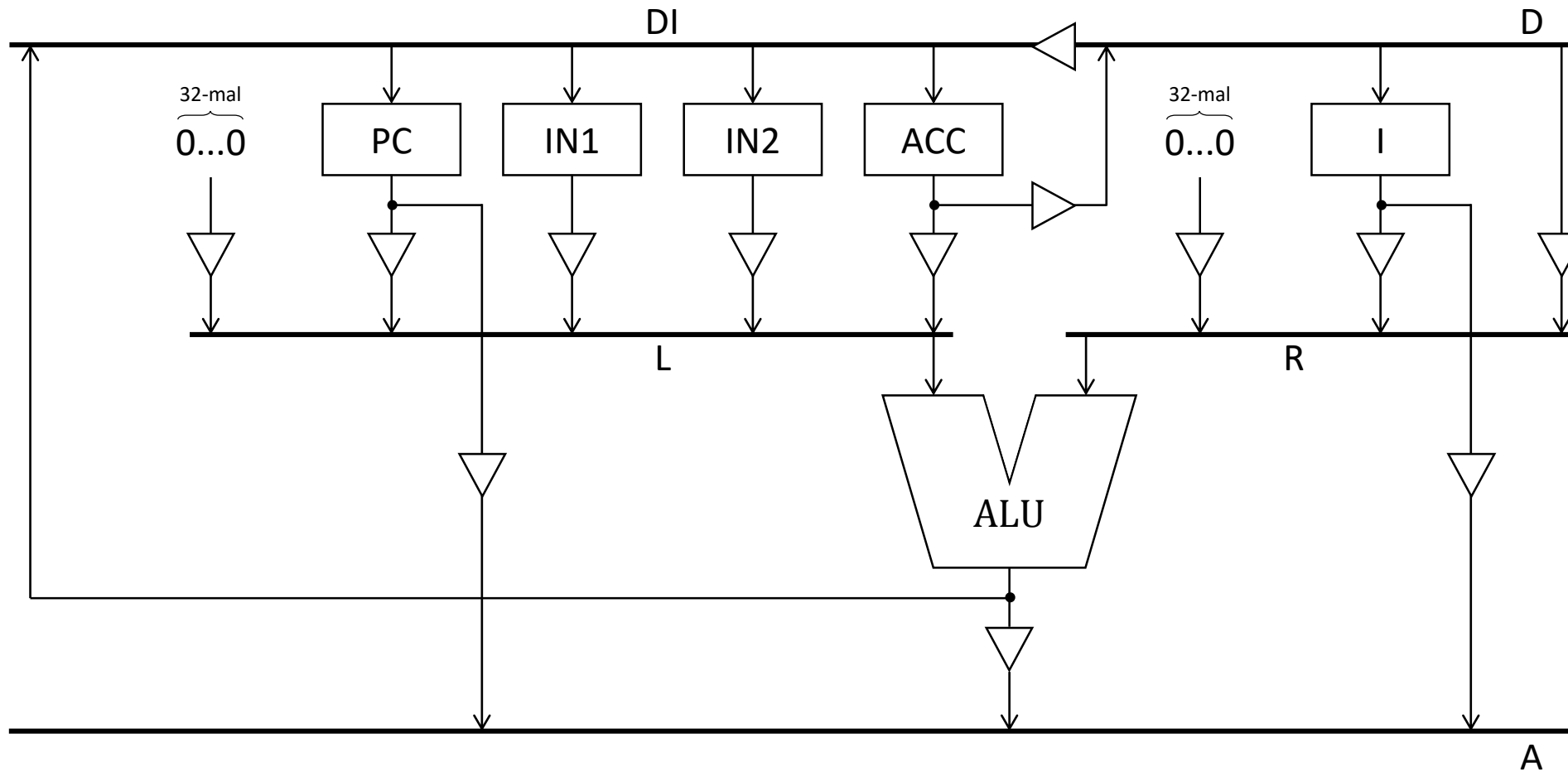

Busse

- D: Datenbus (verbunden mit CPU-externem RAM-Speicher *S*)
- A: Adressbus (verbunden mit CPU-externem RAM-Speicher *S*)
- DI: Interner Datenbus
- L: linker Operand der ALU
- R: rechter Operand der ALU

Programmzähler PC

- Um zu wissen, welcher Befehl als nächstes ausgeführt werden soll, speichert man dessen Adresse im Programmspeicher in einem speziellen Register (*PC = Program Counter*).
- Alle Register unserer CPU speichern Bitfolgen der Länge 32.
- In der Regel soll ein Befehl nach dem anderen ausgeführt werden: dies entspricht dann einfach einem Hochzählen des PC-Werts.
 - Dazu könnte man einfach einen Addierer nehmen, bei dem Eingang fest mit der Zahl 1 verbunden ist, und dessen andere Eingang aus dem PC gelesen wird. Ist diese Addition durchgeführt, kann der neue Wert wieder in den PC geschrieben werden.

Clock

- Wie wir wissen, spielt das Timing bei Schaltungen eine wichtige Rolle.
- Aufgrund der Verzögerungszeiten und um Spikes zu vermeiden, dauert es immer eine gewisse Zeit, bis das Ergebnis einer Berechnung oder eines Lese-/Schreibvorgangs vorliegt.
- Beim Hochzählen des PCs muss dies berücksichtigt werden: wir dürfen nicht zum nächsten Befehl übergehen, bevor der vorherige vollständig beendet ist.
- Zur zeitlichen Synchronisation verwenden wir das Taktsignal, das bereits bei Registern zum Einsatz kommt.
- Schaltzeiten von Befehlen werden auf eine ganzzahlige Anzahl von *Taktzyklen* (die Zeit von einer steigenden Flanke des Taktsignals bis zur nächsten) aufgerundet.

Indexregister IN1 und IN2

- Wir nehmen an, dass alle Daten, die mit der CPU verarbeitet werden sollen, sich in einem externen RAM-Speicher S befinden.
- Mittels Adress- und Datenbus können die Daten aus bestimmten Zellen in die Register der CPU geladen werden.
- Die Adresse der jeweiligen Zelle kann als Teil des Lade-Befehls spezifiziert oder den Registern $IN1$ oder $IN2$ entnommen werden.
 - Das ist praktisch, wenn die genaue Adresse z.B. erst durch die CPU berechnet werden muss.
- Wie diese Mechanismen im Detail aussehen, folgt später.

Akkumulator ACC

- Das Akkumulator-Register *ACC* ist ein zentrales Register bei Berechnungen mit der ALU.
- Es kann sowohl Eingabedaten (linker Operand) enthalten, als auch das Register sein, in dem das Ergebnis der ALU gespeichert wird.
- Es dient auch zur Übertragung von Daten in den externe RAM-Speicher *S*.
 - Das heißt, Daten die in das RAM übertragen werden sollen, müssen dazu erst in den Akkumulator geschrieben werden.

Instruktionsregister I

- Im Instruktionsregister I befindet sich der aktuell auszuführende Befehl. Ist dieser verarbeitet, wird der nächste¹⁾ Befehl geladen.
- Wir können also zwei prinzipielle Phasen unterscheiden :
 - „Fetch“: In dieser Phase wird der nächste Befehl aus dem Programmspeicher in das Instruktionsregister geladen.
 - „Execute“: In dieser Phase wird der Befehl, der sich zu diesem Zeitpunkt im Instruktionsregister befindet, ausgeführt.


1) siehe Programmzähler PC

Instruktionssatz


- Unsere CPU unterstützt vier Arten von Befehlen:
 1. Ladebefehle zum Transfer von Daten aus dem RAM in den ACC
 2. Speicherbefehle zum Transfer von Daten aus dem ACC in das RAM
 3. Befehle zum Durchführen von ALU-Operationen
- All diese Instruktionen erhöhen außerdem den PC um 1.
- Um flexibel zwischen verschiedenen Programmteilen hin- und herwechseln zu können gibt es außerdem noch:
 4. Sprungbefehle, um den PC anderweitig zu setzen, entweder unbedingdt oder in Abhängigkeit von dem Zustand des ACC.

Instruktionsformat

 - Da das Instruktionsregister wie die anderen Register der CPU 32 Bits speichern kann, werden alle Befehle durch Folgen von 32 Bits repräsentiert.




ALU-Operationen

 

Ladebefehle



Speicherbefehle

 

Sprungbefehle

Transfer von Daten in die CPU

M	Befehl	Effekt
00	LOAD i	$ACC := S(i)$ $PC := \langle PC \rangle_2 + 1$
<i>Der Wert der i-ten Speicherzelle des RAM wird in den Akkumulator kopiert.</i>		
01	LOADIN1 i	$ACC := S(\langle IN1 \rangle_2 + i)$ $PC := \langle PC \rangle_2 + 1$
<i>Der Wert der RAM-Speicherzelle mit der Adresse $\langle IN1 \rangle_2 + i$ wird in den Akkumulator kopiert.</i>		
10	LOADIN2 i	$ACC := S(\langle IN2 \rangle_2 + i)$ $PC := \langle PC \rangle_2 + 1$
<i>Der Wert der RAM-Speicherzelle mit der Adresse $\langle IN2 \rangle_2 + i$ wird in den Akkumulator kopiert.</i>		
11	LOADI i	$ACC := i$
<i>Der Wert i wird in den Akkumulator geschrieben.</i>		

- Befehle, deren Parameter nicht aus dem RAM gelesen, sondern direkt Teil des Instruktionsformats sind, nenne man *Immediate-Befehle* (z.B. **LOADI**)

Notation in den Instruktionstabellen

- In den Tabellen finden sich viele Ausdrücke der Form $A := B$
- Dabei kommen in A und B oft die Namen der CPU-Register ($PC, IN1, IN2, ACC$) sowie der des RAM-Speichers ($S(\dots)$) vor.
- Die Bedeutung eines solchen Ausdrucks ist, dass *nach* dem Ausführen des Befehls der Wert von A derselbe ist wie der von B *vor* dem Ausführen des Befehls war.

Transfer von Daten aus der und innerhalb der CPU

M	Befehl	Effekt
00	STORE i	$S(i) := ACC$ $PC := \langle PC \rangle_2 + 1$
<i>Der Wert des Akkumulators wird in die i-te Speicherzelle des RAM kopiert.</i>		
01	STOREIN1 i	$S(\langle IN1 \rangle_2 + i) := ACC$ $PC := \langle PC \rangle_2 + 1$
<i>Der Wert des Akkumulators wrd in die Speicherzelle mit der Adresse $\langle IN1 \rangle_2 + i$ kopiert.</i>		
10	STOREIN2 i	$S(\langle IN2 \rangle_2 + i) := ACC$ $PC := \langle PC \rangle_2 + 1$
<i>Der Wert des Akkumulators wrd in die Speicherzelle mit der Adresse $\langle IN1 \rangle_2 + i$ kopiert.</i>		
11	MOVE $S D$	$D := S$
<i>Der Wert des Registers S wird in das Register D kopiert.</i>		

Beispiel: ein einfaches Programm

- Das folgende Programm vertauscht die Inhalte der RAM-Speicherzellen mit den Adressen 0 und 1.

```
0   LOAD 0   ACC:=S(0)
1   STORE 2  S(2):=ACC
2   LOAD 1   ACC:=S(1)
3   STORE 0  S(0) := ACC
4   LOAD 2   ACC:=S(2)
5   STORE 1  S(1):=ACC
```

ACC	S(0)	S(1)	S(2)
0	42	12	0
42	42	12	0
42	42	12	42
12	42	12	42
12	12	12	42
42	12	12	42
42	12	42	42

Werte des
Akkumulators und
der Speicherzellen
0, 1, 2 vor bzw.
nach der
Ausführung der
Programmbefehle:

← bevor Befehl 0

← nach Befehl 0,
bevor Befehl 1

← nach Befehl 1,
bevor Befehl 2


← nach Befehl 2,
bevor Befehl 3

← nach Befehl 3,
bevor Befehl 4


← nach Befehl 4,
bevor Befehl 5

← nach Befehl 5

Repräsentation im Programmspeicher

 

Ladebefehle

 

Speicherbefehle

- 0 LOAD 0
- 1 STORE 2
- 2 LOAD 1
- 3 STORE 0
- 4 LOAD 2
- 5 STORE 1

Adresse	Wert
0	01 00 0000 000000000000000000000000
1	10 00 00 00 000000000000000000000010
2	01 00 0000 000000000000000000000001
3	10 00 00 00 000000000000000000000000
4	01 00 0000 000000000000000000000010
5	10 00 00 00 000000000000000000000001

ALU-Operationen

R	F	Befehl	Effekt
0	010	SUBI i	$\langle\langle ACC \rangle\rangle_2 := \langle\langle ACC \rangle\rangle_2 - \langle\langle i \rangle\rangle_2$ $PC := \langle PC \rangle_2 + 1$
	011	ADDI i	$\langle\langle ACC \rangle\rangle_2 := \langle\langle ACC \rangle\rangle_2 + \langle\langle i \rangle\rangle_2$ $PC := \langle PC \rangle_2 + 1$
	100	XORI i	$ACC := ACC \oplus 00000000i$ $PC := \langle PC \rangle_2 + 1$
	101	ORI i	$ACC := ACC \vee 00000000i$ $PC := \langle PC \rangle_2 + 1$
	111	ANDI i	$ACC := ACC \wedge 00000000i$ $PC := \langle PC \rangle_2 + 1$
1	010	SUB i	$\langle\langle ACC \rangle\rangle_2 := \langle\langle ACC \rangle\rangle_2 - S(\langle i \rangle_2)$ $PC := \langle PC \rangle_2 + 1$
	011	ADD i	$\langle\langle ACC \rangle\rangle_2 := \langle\langle ACC \rangle\rangle_2 + S(\langle i \rangle_2)$ $PC := \langle PC \rangle_2 + 1$
	100	XOR i	$ACC := ACC \oplus S(\langle i \rangle_2)$ $PC := \langle PC \rangle_2 + 1$
	101	OR i	$ACC := ACC \vee S(\langle i \rangle_2)$ $PC := \langle PC \rangle_2 + 1$
	111	AND i	$ACC := ACC \wedge S(\langle i \rangle_2)$ $PC := \langle PC \rangle_2 + 1$

Da die Bitfolge i nur 24 Bits lang ist, die Operanden der bitweisen logischen Operationen aber gleiche Länge haben müssen, stellen wir i dort bei R=0 jeweils noch 8 Nullen voran.

Sprungbefehle

C	c	Befehl	Effekt
000		NOP	$PC := \langle PC \rangle_2 + 1$
001	>	} JUMP _c i	$PC := \begin{cases} \langle PC \rangle_2 + \langle \langle i \rangle \rangle_2, & \text{falls } \langle \langle ACC \rangle \rangle_2 \text{ c } 0 \\ \langle PC \rangle_2 + 1, & \text{sonst} \end{cases}$
010	=		
011	≥		
100	<		
101	≠		
110	≤		
111		JUMP i	$PC := \langle PC \rangle_2 + \langle \langle i \rangle \rangle_2$

Beispiel: Kopieren von Daten im Speicher

```

0  LOAD 1          ACC := a
1  MOVE ACC IN1   IN1 := a
2  LOAD 2          ACC := b
3  MOVE ACC IN2   IN2 := b
4  LOAD 0          ACC := n
5  JUMP_ 13       falls n=0, stopp
6  LOADIN1 0      ACC := S(IN1)
7  STOREIN2 0     S(IN2) := ACC
8  MOVE IN1 ACC   }
9  ADDI 1         } IN1 := IN1 + 1
10 MOVE ACC IN1   }

```

```

11 MOVE IN2 ACC   }
12 ADDI 1         } IN2 := IN2 + 1
13 MOVE ACC IN2   }
14 LOAD 0         }
15 SUBI 1         } S(0) := S(0) - 1
16 STORE 0        }
17 JUMP -12       springe nach 5
18               stopp

```

ACC	IN1	IN2	S(0)	S(1)	S(2)	S(3)	S(4)	S(5)	S(6)	S(7)	S(8)
44	35	255	3	3	6	42	43	44	24	102	0
	<i>n</i>	<i>a</i>	<i>b</i>								

Was fehlt noch zur Umsetzung?

- Wir haben Komponenten (Schaltkreise, Schaltungen) definiert.
- Wir haben Busse eingeführt.
- Wir haben die Beispielarchitektur einer CPU vorgestellt.
- Wir haben einen Instruktionssatz festgelegt.
- Was noch fehlt, ist die konkrete Ansteuerung der Eingänge des Schaltkreises je nach Befehl.
- Dazu dient eine sog. Kontrollogik. Sie setzt z.B. Steuerbits oder enabled die richtigen Bustreiber für jeden Befehl.

Moderne CPUs

- Moderne CPU sind um ein Vielfaches komplexer und leistungsfähiger.
- Einige Schlagwörter zur Unterstützung eines freiwilligen, weiterführenden Selbststudium:
 - Caches
 - Prefetch
 - Out-of-order execution
 - Multicore

Programmierung

- In den frühen Jahren gab es ausschließlich Programmierung auf diesem maschinennahen Level
 - Maschinensprachen
 - Assembler-Sprachen
- Zur Lösung komplexerer Probleme ist eine höhere Abstraktionsebene förderlich
 - Höhere Programmiersprachen
- Auch heute noch ist Assembler-Programmierung relevant, zum Beispiel im Beispiel „Embedded Computing“.

Beispiel für Programmcode in einer höheren Programmiersprache

```
i = 0;
while (i < n) {
    b[i] = a[i];
    i++;
}
```

Wie funktionieren Höhere Programmiersprachen?

- Benötigt man dafür völlig andere Rechnerarchitekturen?
 - Nein
 - Stattdessen werden Höhere Programmiersprachen letztendlich wieder in Maschinensprache übersetzt
- Compilersprachen
- Interpreter
- Mischformen
- Mehr dazu im nächsten Semester!